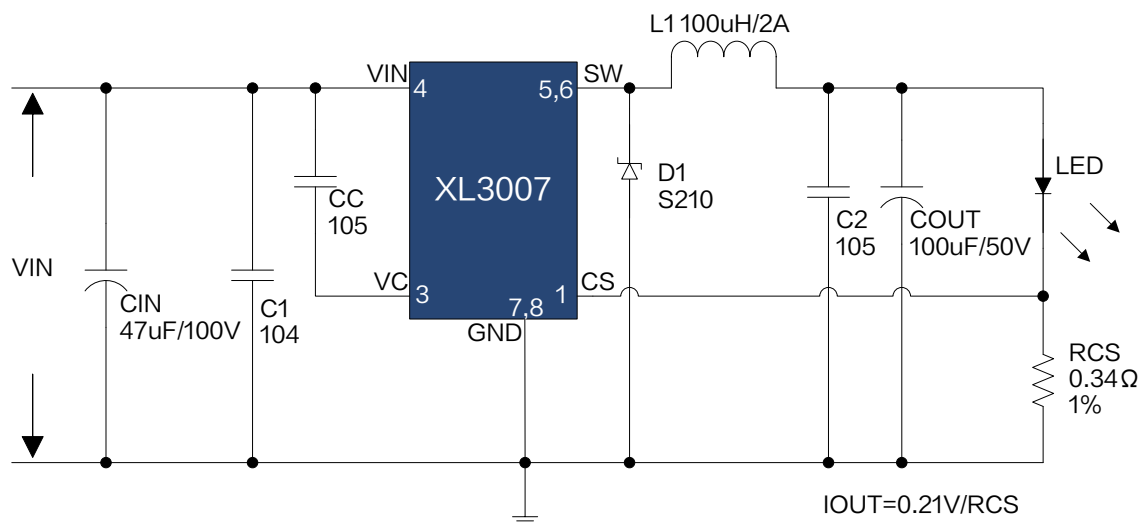


## 描述

XL3007 用于 DC8V~60V 输入，输出电流 0.6A 的降压 LED 恒流应用演示，最高转换效率可以达到 95%。

XL3007 是降压型 LED 恒流驱动芯片，固定开关频率 220KHz，可减小外部元器件尺寸，方便 EMC 设计。芯片具有出色的线性调整率与负载调整率，输出电流支持 0~1.5A 间任意调节。芯片内部集成过流保护、过温保护等可靠性模块。XL3007 为标准 SOP8-EP 封装，集成度高，外围器件少，应用灵活。

## DEMO 原理图




## 引脚介绍

引脚号	引脚名称	引脚描述
1	CS	输出电流采样引脚，CS 参考电压为 0.21V。
2	NC	无连接。
3	VC	内部电压调节器旁路电容引脚，需要在 VIN 与 VC 引脚之间连接 1 个 1uF 电容。
4	VIN	电源输入引脚，支持 8V 到 60V DC 范围电压输入，需要在 VIN 与 GND 之间并联电容以消除噪声。
5, 6	SW	功率开关输出引脚，SW 是输出功率的开关节点，背部焊盘电气属性是 SW。
7, 8	GND	接地引脚。


## 物料清单

序号	数量	参考位号	说明	生产商型号	生产商
1	1	C1	0.1uF,100V,Ceramic,X7R,0805	C2012X7R2A104K	TDK
2	2	C2,CC	1uF,50V,Ceramic,X7R,0805	C2012X7R1H105K	TDK
3	1	CIN	47uF,100V,Electrolytic,(8*11.5)	YXJ-100V-47uF	Rubycon
4	1	COUT	100uF,50V,Electrolytic,(8*11.5)	YXJ-50V-100uF	Rubycon
5	1	D1	100V,2A,Schottky,SMB	S210	ONSEMI
6	1	L1	100uH,2A,(13*6.5)	HCS102125-T39	Hulsin
7	2	RCS1~RCS2	0.68 Ohm,1%,1/4W,Thick Film,1206	RC1206XR-07R680	Yageo
8	1	U1	60V,1.5A,BUCK,DC-DC Converter,SOP8-EP	XL3007	XLSEMI

### DEMO 实物图

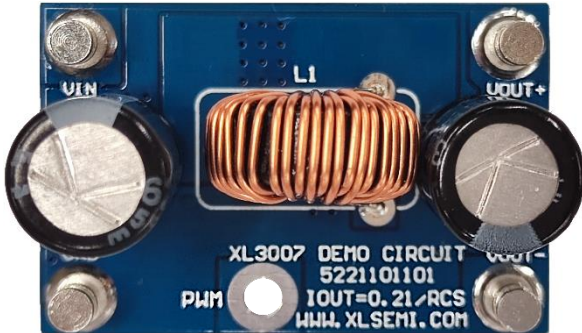


实物图正面

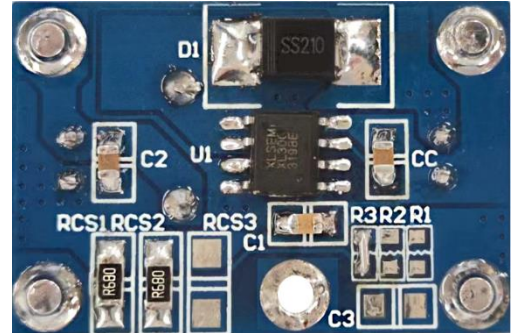


实物图反面

### PCB 布局

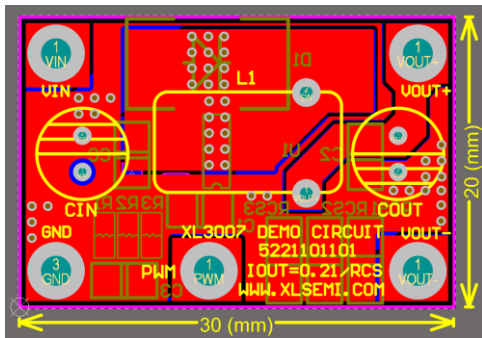


PCB顶层截图

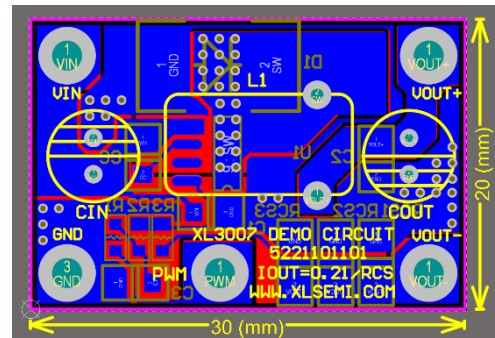


PCB底层截图

### 典型性能曲线

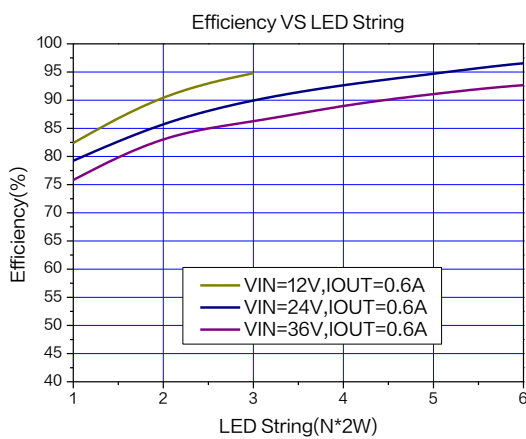


IOUT=0.6A 输出效率曲线

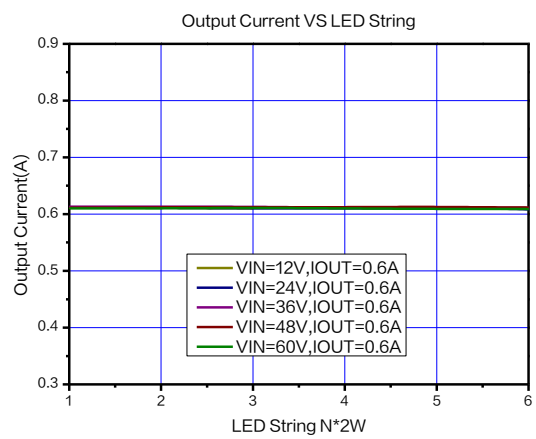

输出线性调整率与负载调整率曲线
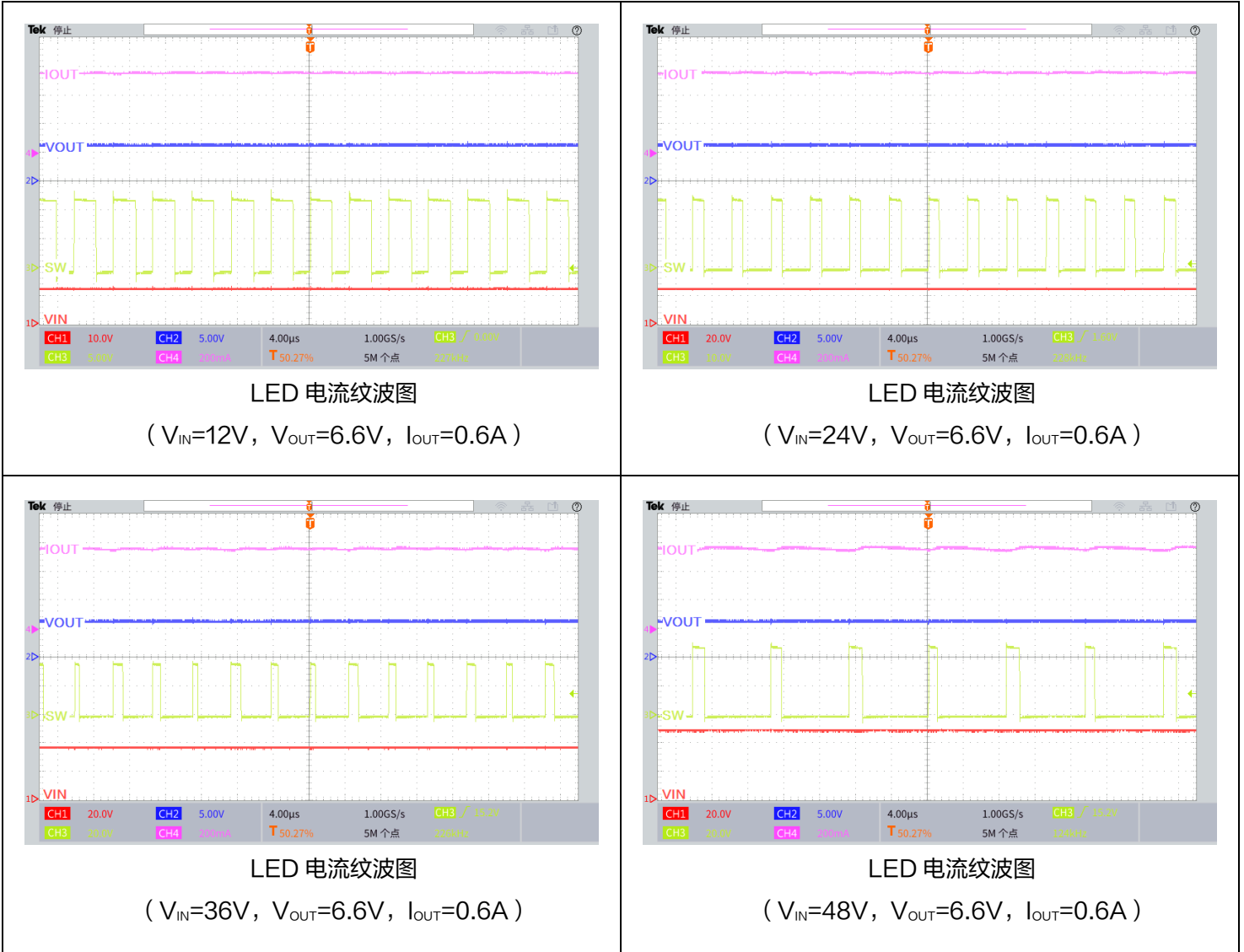
### 典型特性 (LED 灯 $V_F=3.3V@I_F=0.3A$ , 除非特别说明。)



## 应用信息

### 输入电容选择

在连续模式中，转换器的输入电流是一组占空比约为  $V_{OUT}/V_{IN}$  的方波。为了防止大的瞬态电压，必须采用针对最大 RMS 电流要求而选择低 ESR(等效串联电阻)输入电容器。对于大多数的应用，1 个 47uF 的输入电容器就足够了，它的放置位置尽可能靠近 XL3007 的位置上。最大 RMS 电容器电流由下式给出：

$$I_{RMS} \approx I_{MAX} * \frac{\sqrt{V_{OUT}(V_{IN}-V_{OUT})}}{V_{IN}}$$

其中，最大平均输出电流  $I_{MAX}$  等于峰值电流与 1/2 峰值纹波电流之差，即  $I_{MAX} = I_{LIM} - \Delta I_L / 2$ 。在未使用陶瓷电容器时，还建议在输入电容上增加一个 0.1uF 至 1uF 的陶瓷电容器以进行高频去耦。

### 输出电容选择

在输出端应选择低 ESR 电容以减小输出纹波电压，一般来说，一旦电容 ESR 得到满足，电容就足以满足需求。任何电容器的 ESR 连同其自身容量将为系统产生一个零点，ESR 值越大，零点位于的频率段越低，而陶瓷电容的零点处于一个较高的频率上，通常可以忽略，是一种上佳的选择，但与电解电容相比，大容量、高耐压陶瓷电容会体积较大，成本较高，因此使用 0.1uF 至 1uF 的陶瓷电容与低 ESR 电解电容结合使用是不错的选择。输出电压纹波由下式决定：

$$\Delta V_{OUT} \approx \Delta I_L * \left[ ESR + \frac{1}{8 * F * C_{OUT}} \right]$$

式中的 F：开关频率， $C_{OUT}$ ：输出电容， $\Delta I_L$ ：电感器中的纹波电流。

### 电感选择

虽然电感器并不影响工作频率，但电感值却对纹波电流有着直接的影响，电感纹波电流  $\Delta I_L$  随着电感值的增加而减小，并随着  $V_{IN}$  和  $V_{OUT}$  的升高而增加。用于设定纹波电流的一个合理起始点为  $\Delta I_L = 0.3 * I_{LIM}$ ，其中  $I_{LIM}$  为峰值开关电流限值。为了保证纹波电流处于一个规定的最大值以下，应按下式来选择电感值：

$$L = \frac{V_{OUT}}{F * \Delta I_L} * \left[ 1 - \frac{V_{OUT}}{V_{IN(MAX)}} \right]$$

### 续流二极管

续流二极管建议使用肖特基二极管，比如 S210。它的额定值为平均正向电流 2A 和反向电压 100V。2A 电流下典型正向电压为 0.55V。该二极管仅在开关关断期间有电流流过。峰值反向电压等于稳压器的输入电压。在正常工作时平均正向电流可计算如下：

$$I_{D(AVG)} = \frac{I_{OUT}(V_{IN}-V_{OUT})}{V_{IN}}$$

### PCB 布局指南

1.  $V_{IN}$ 、GND、SW、 $V_{OUT}$  等功率线，粗、短、直；
2. CS 走线远离电感与肖特基等开关信号地方，建议使用地线包围；
3. 输入陶瓷电容靠近芯片  $V_{IN}$  与 GND 引脚，输入电解电容正极靠近芯片  $V_{IN}$  引脚，负极靠近肖特基阳极，肖特基的阳极靠近芯片的 SW 引脚，缩短开关电流回路；
4. 输出电容靠近电感和肖特基的阳极，电感靠近芯片 SW 引脚，缩短大电流回路。