


描述

XL9508 适用于 DC5V~45V 输入, 输出电流 0~3A 的降压 LED 恒流应用, 最高转换效率可以达到 93%。

XL9508 是同步整流降压型 LED 恒流驱动芯片, 固定开关频率 200KHz, 可减小外部元器件尺寸, 方便 EMC 设计。芯片具有出色的线性调整率与负载调整率, 输出电流支持 0~3A 间任意调节。芯片内部集成过流保护、过温保护等可靠性模块。XL9508 为标准 SOP8-EP 封装, 集成度高, 外围器件少, 应用灵活。

XL9508 演示板使用两个 0.75Ω 的采样电阻, 设定输出电流 0.6A, 用于降压 LED 恒流应用演示。

DEMO 原理图

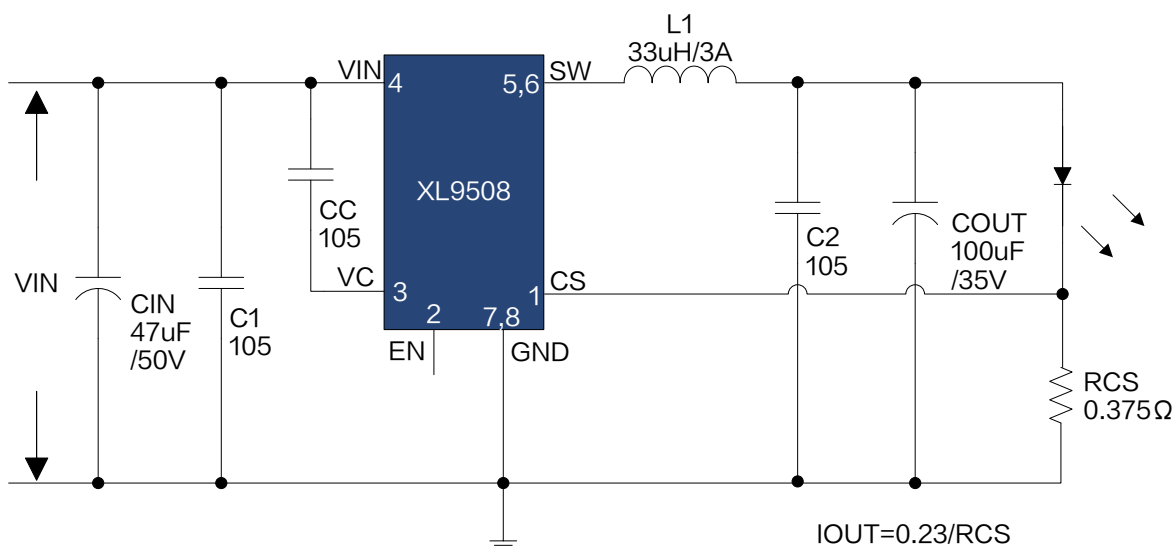


引脚介绍

引脚号	引脚名称	引脚描述
1	CS	输出电流采样引脚, CS 参考电压为 0.23V。
2	EN	使能引脚, 低电平工作, 高电平关机, 悬空时为低电平。
3	VC	内部电压调节器旁路电容引脚, 需要在 VIN 与 VC 引脚之间连接 1 个 1uF 电容。
4	VIN	电源输入引脚, 支持 DC5V~45V 宽电压操作范围, 需要在 VIN 与 GND 之间并联电解电容以消除噪声。
5, 6	SW	功率开关输出引脚, SW 是输出功率的开关节点。
7, 8	GND	接地引脚。


物料清单

序号	数量	参考位号	说明	生产商型号	生产商
1	3	C1,C2,CC	1uF,50V,Ceramic,X7R,0805	C2012X7R1H105K	TDK
2	1	CIN	47uF,50V,Electrolytic,6.3*11	YXJ-50V-47uF	Rubycon
3	1	COUT	100uF,35V,Electrolytic,6.3*11	YXJ-35V-100uF	Rubycon
4	1	L1	33uH/3A	-	-
5	2	RCS1,RCS2	0.75Ω,1%,1/4W,Thick Film,1206	RL1206FR-070R75L	Yageo
6	1	U1	45V,3A,BUCK,DC-DC Converter,SOP8-EP	XL9508	XLSEMI

DEMO 实物图

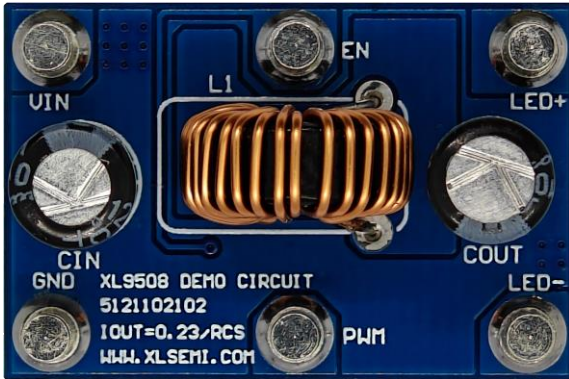


实物图正面

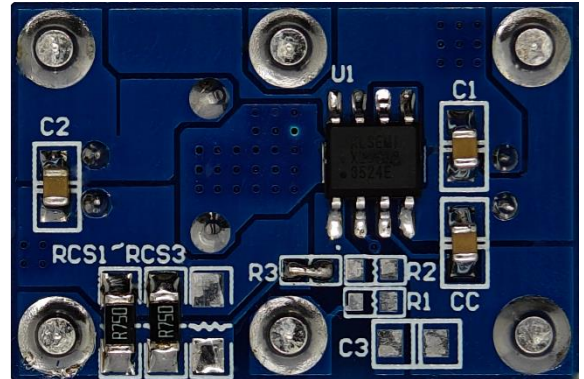


实物图反面

PCB 布局

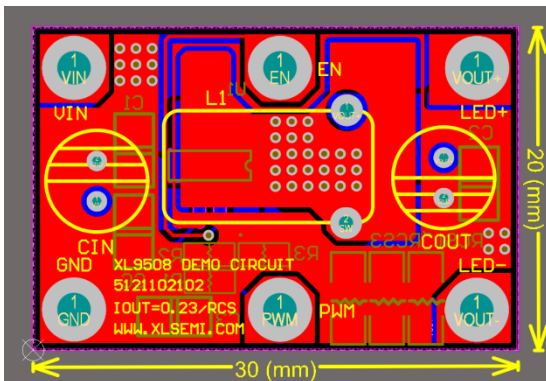


PCB顶层截图

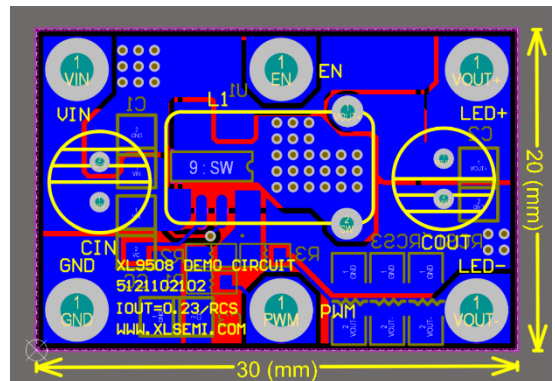


PCB底层截图

典型性能曲线

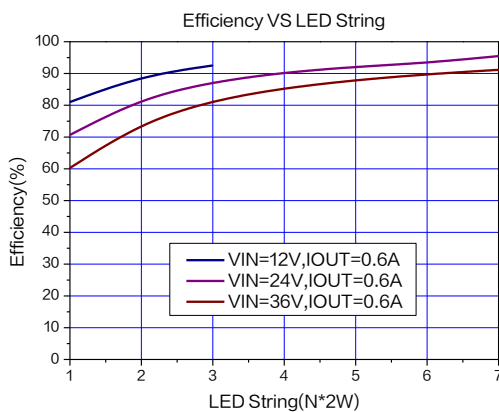


IOUT=0.6A 输出效率曲线

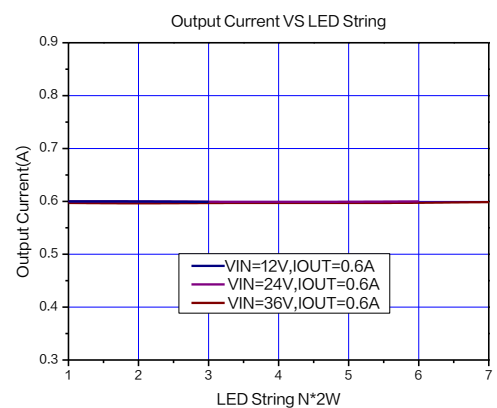


输出线性调整率与负载调整率曲线

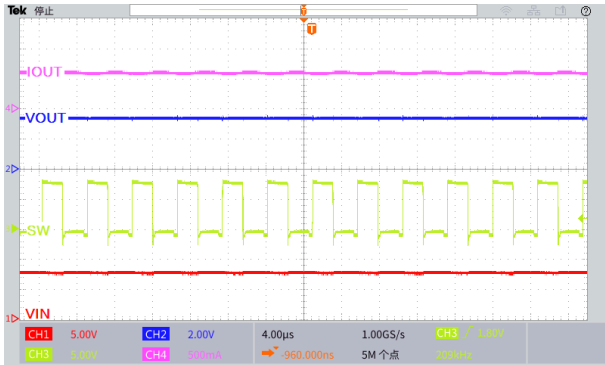典型特性 (LED 灯 $V_F=3.3V@I_F=0.3A$, 除非特别说明。)




LED 电流纹波图

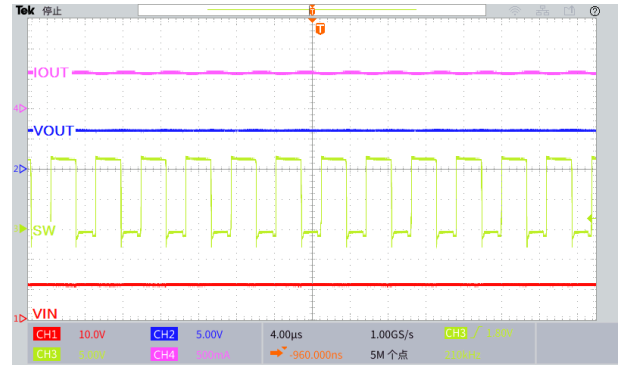($V_{IN}=8V$, $V_{OUT}=3.3V$, $I_{OUT}=0.6A$)




LED 电流纹波图

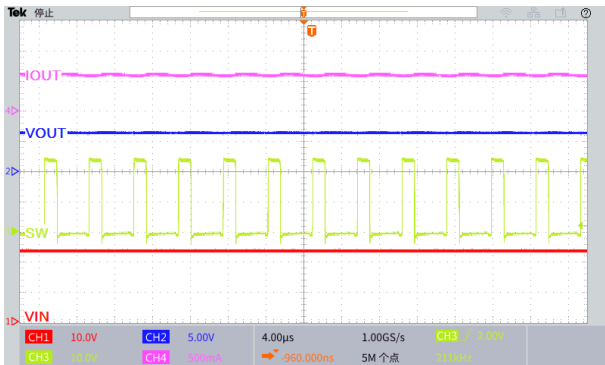($V_{IN}=12V$, $V_{OUT}=6.6V$, $I_{OUT}=0.6A$)



LED 电流纹波图

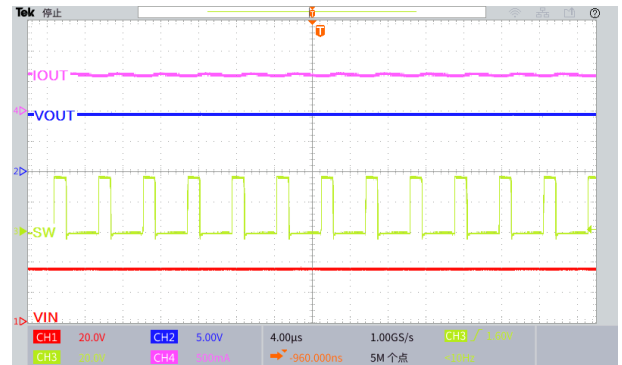($V_{IN}=24V$, $V_{OUT}=9.9V$, $I_{OUT}=0.6A$)



LED 电流纹波图

($V_{IN}=36V$, $V_{OUT}=13.2V$, $I_{OUT}=0.6A$)

应用信息

输入电容选择

在连续模式中，转换器的输入电流是一组占空比约为 V_{OUT}/V_{IN} 的方波。为了防止大的瞬态电压，必须采用针对最大 RMS 电流要求而选择低 ESR(等效串联电阻)输入电容器。对于大多数的应用，1 个 47uF 的输入电容器就足够了，它的位置尽可能靠近 XL9508 的位置上。最大 RMS 电容器电流由下式给出：

$$I_{RMS} \approx I_{MAX} * \frac{\sqrt{V_{OUT}(V_{IN}-V_{OUT})}}{V_{IN}}$$

其中，最大平均输出电流 I_{MAX} 等于峰值电流与 1/2 峰值纹波电流之差，即 $I_{MAX} = I_{LIM} - \Delta I_L / 2$ 。在未使用陶瓷电容器时，还建议在输入电容上增加一个 0.1uF 至 1uF 的陶瓷电容器以进行高频去耦。

输出电容选择

在输出端应选择低 ESR 电容以减小输出纹波电压，一般来说，一旦电容 ESR 得到满足，电容就足以满足需求。任何电容器的 ESR 连同其自身容量将为系统产生一个零点，ESR 值越大，零点位于的频率段越低，而陶瓷电容的零点处于一个较高的频率上，通常可以忽略，是一种上佳的选择，但与电解电容相比，大容量、高耐压陶瓷电容会体积较大，成本较高，因此使用 0.1uF 至 1uF 的陶瓷电容与低 ESR 电解电容结合使用是不错的选择。输出电压纹波由下式决定：

$$\Delta V_{OUT} \approx \Delta I_L * \left[ESR + \frac{1}{8 * F * C_{OUT}} \right]$$

式中的 F：开关频率， C_{OUT} ：输出电容， ΔI_L ：电感器中的纹波电流。

电感选择

虽然电感器并不影响工作频率，但电感值却对纹波电流有着直接的影响，电感纹波电流 ΔI_L 随着电感值的增加而减小，并随着 V_{IN} 和 V_{OUT} 的升高而增加。用于设定纹波电流的一个合理起始点为 $\Delta I_L = 0.3 * I_{LIM}$ ，其中 I_{LIM} 为峰值开关电流限值。为了保证纹波电流处于一个规定的最大值以下，应按下式来选择电感值：

$$L = \frac{V_{OUT}}{F * \Delta I_L} * \left[1 - \frac{V_{OUT}}{V_{IN(MAX)}} \right]$$

PCB 布局指南

1. V_{IN} 、GND、SW、 V_{OUT} 等功率线，粗、短、直；
2. CS 走线远离电感等开关信号地方，建议使用地线包围；
3. 输入电容正极靠近芯片 V_{IN} 引脚，输入电容负极靠近芯片 GND 引脚。